

Síntesis de redes activas laboratorio N°1: Amplificadores ideales lineales y no lineales

Profesor Titular: Dr. Ing. Pablo Ferreyra

Profesor Adjunto: Ing. César Reale

Alumnos: Campos Mariano, Enzo Verstraete

25 de agosto de 2024

Resumen

Primer laboratorio cuyo objetivo es familiarizarse con el armado y análisis de circuitos analógicos lineales y no lineales. En este Trabajo Práctico debe considerar para los cálculos iniciales el amplificador como ideal.

1. Metodología general

A. Realizar una sintética introducción teórica del tema a tratar. B. Analizar los circuitos propuestos, todos los cálculos analíticos y su desarrollo numérico. C. Simulación en SPICE . D. Analizar las condiciones de operación límite. E. Armar el circuito y hacer las mediciones en laboratorio. F. Finalmente comparar los valores calculados, simulados y medidos, y extraer conclusiones a cerca de las diferencias. Analizar las causas. G. Presentar un informe digital, bien redactado en LÁTEX, inicializado con la propuesta del problema presentado por la Cátedra, los responsables del trabajo y un análisis profesional de cada ítem. La redacción debe ser acorde a un informe de un futuro ingeniero.

2. Circuito I: Amplificador diferencial

2.1. Introducción al análisis

El análisis del circuito tiene como objetivo obtener una primera aproximación del comportamiento del circuito de manera rápida y eficiente. Para dicho análisis se tienen en cuenta las siguientes consideraciones.

Ganancia infinita: Al considerar una ganancia infinita, la diferencia de tensión entre las entradas inversora y no inversora se hace prácticamente cero. Esto permite aplicar el concepto de "masa virtual".^{en} la entrada inversora, simplificando notablemente el análisis.

Impedancia de entrada infinita: La alta impedancia de entrada implica que prácticamente no circula corriente hacia las entradas del operacional, lo que facilita la aplicación de la Ley de Kirchhoff de las Corrientes (KCL) en los nodos de entrada.

Impedancia de salida nula: Al considerar una impedancia de salida nula, se asume que el operacional puede suministrar cualquier cantidad de corriente sin que su tensión de salida se vea afectada, lo que simplifica el análisis de la carga conectada a la salida.

En esta sección se analiza el siguiente circuito.

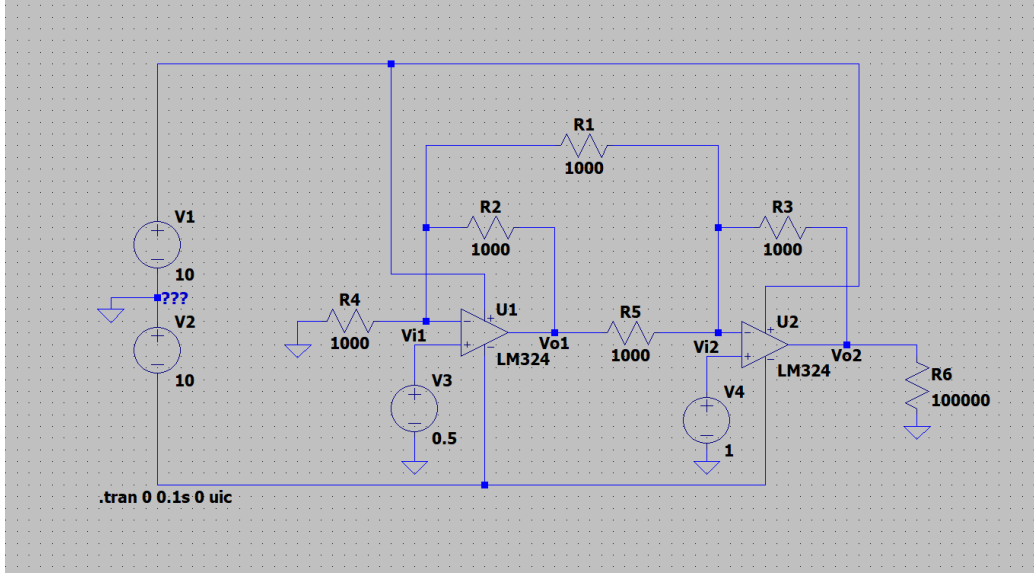


Figura 1: Amplificador diferencial

2.2. Análisis del circuito

Para el análisis podemos hacer uso de la propiedad de superposición, considerando la salida como la suma de los efectos individuales de las distintas excitaciones del circuito:

Análisis de V_{01} por superposición de V_1 y V_2 :

Para $V_2 = 0$ queda un amplificador no inversor de R_2 sobre el paralelo R_1 y R_4

$$V_{01} = V_1 \left(\frac{R_2 (R_1 + R_4)}{R_1 R_4} + 1 \right) \quad (1)$$

Normalizando los valores de la resistencia obtenemos:

$$R_1 = R_2 = R_3 = R \quad (2)$$

La salida de V_{01} resulta:

$$V_{01} = 3 V_1 \quad (3)$$

Para $V_1 = 0$ tenemos que

$$V_{01} = -\frac{R_2 V_2}{R_5} \quad (4)$$

Normalizando los valores de la resistencia obtenemos:

$$R_2 = R_5 = R \quad (5)$$

La salida de V_{01} resulta:

$$V_{01} = -V_2 \quad (6)$$

La salida de V_{01} resulta la suma de ambos efectos, se obtiene:

$$V_{01} = 3V_1 - V_2 \quad (7)$$

Análisis de V_{02} por superposición de V_1 , V_2 y V_{01} :

Para $V_1 = 0$ y $V_2 = 0$ tenemos una configuración inversora de R_3 sobre R_5

$$V_{02} = -\frac{R_3 V_{01}}{R_5} \quad (8)$$

Normalizando los valores de la resistencia obtenemos:

$$R_3 = R_5 = R \quad (9)$$

La salida de V_{01} resulta:

$$V_{02} = -V_{01} \quad (10)$$

Para $V_1 = 0$ y $V_{01} = 0$ queda un amplificador no inversor de R_3 sobre el paralelo R_1 y R_5

$$V_{02} = V_2 \left(\frac{R_3 (R_1 + R_5)}{R_1 R_5} + 1 \right) \quad (11)$$

Normalizando los valores de la resistencia obtenemos:

$$R_1 = R_3 = R_5 = R \quad (12)$$

La salida de V_{02} resulta:

$$V_{02} = 3V_2 \quad (13)$$

Para $V_2 = 0$ y $V_{01} = 0$ tenemos una configuración inversora de R_3 sobre R_4

$$V_{02} = -\frac{R_3 V_1}{R_4} \quad (14)$$

Normalizando los valores de la resistencia obtenemos:

$$R_3 = R_4 = R \quad (15)$$

La salida de V_{02} resulta:

$$V_{02} = -V_1 \quad (16)$$

La salida de V_{02} resulta la suma de los tres efectos, se obtiene:

$$V_{02} = 3 V_2 - V_1 - V_{01} \quad (17)$$

Reemplazando (7) en la ecuación anterior, se obtiene la respuesta total del circuito

$$V_{02} = 4 (V_2 - V_1) \quad (18)$$

2.3. Simulación en SPICE

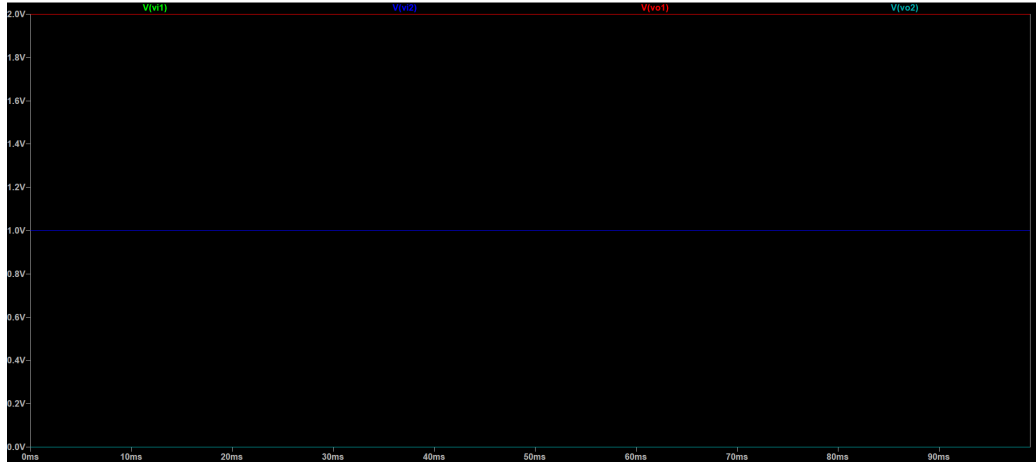


Figura 2: Tensión en modo común